

Basit bir elektrik devresi oluşturmak için; ampul, anahtar, iletken telden ve ne gereklidir?

**Pil**

İçine ampul yerleştirilen devre elemanına ne denir?

**Duy**

Devre şeması çizilirken devre elemanlarının neyi kullanılır?

**Sembol**

Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi ne sağlamaktadır?

**Pil**

Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanına ne denir?

**Anahtar**

Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş hâline ne denir?

**Devre şeması**

Bir elektrik devresinde devre elemanları birbirine ne ile bağlanır?

**İletken tel**

